

# Mailles, nœuds et branches

- ❑ Avec des fluos de différentes couleurs, surligner les différentes mailles du circuit contenant un générateur
- ❑ Entourer en vert les nœuds
- ❑ Enfin, avec des stylos de différentes couleurs, repérer les différentes branches du circuit

